 


- ۱- الف) برای دو وارونگر شکل زیر مقادیر V_{OH} و V_{OL} و V_M را محاسبه نمایید. (فرض کنید ترانزیستور ها در حالت اشباع به ناحیه اشباع سرعت می روند)
- ب) مقادیر V_{IH} , V_{IL} و حاشیه نویز بالا و پایین را محاسبه نمایید.
- ج) میزان حساسیت دو ساختار وارونگر را نسبت به نویز با یکدیگر مقایسه نمایید.

Table 3.2 Parameters for manual model of generic 0.25 μm CMOS process (minimum length device).

	V_{T0} (V)	γ ($V^{0.5}$)	V_{DSAT} (V)	k' (A/V^2)	λ (V^{-1})
NMOS	0.43	0.4	0.63	115×10^{-6}	0.06
PMOS	-0.4	-0.4	-1	-30×10^{-6}	-0.1



- ۲- در تکنولوژی CMOS 0.25 μm (پارامترهای طبق جدول فوق) یک وارونگر طراحی نمایید که T_{PLH} , T_{PHL} آن برابر باشند و مقدار تاخیر کل آن 5 ns باشد - خازن بار را $CL=4$ pF در نظر بگیرید و فرض نمایید این خازن نسبت به خازنهای داخلی خیلی بزرگتر باشد. طول ترانزیستور ها را نیز حداقل طول در نظر بگیرید.
- ۳- الف) در شکل زیر ابعاد زنجیره وارونگر ها را تعیین نمایید. فرض کنید تاخیر وارونگر با حداقل ابعاد 50 ps باشد و خازن ورودی طبقات متناسب با سایز آنها باشد (خازن ورودی طبقه اول با سایز واحد 10fF است).
- ب) تعداد بهینه وارونگر ها را برای حداقل شدن تاخیر و میزان تاخیر مینیمم را محاسبه نمایید.

